



AULA LAB 16 **CONVERSORES CC-CC: CONVERSORES ISOLADOS**

Equipe

Data: ___/___/___

Nome: _____

Nome: _____

Atenção: *A ordem dos itens da folha de dados é diferente daquela do roteiro de laboratório.*

1 CONVERSOR CC-CC BUCK-BOOST ISOLADO

Tabela 1 – Tensão média de saída no conversor cc-cc Buck-Boost.

Razão cíclica	Frequência de Comutação	Tensão de saída		Erro	Modo de Condução
		Calculado	Medido		
0%	500 Hz				
10%					
30%					
45%					
45%	1000 Hz				

A tensão de saída do conversor Buck-Boost isolado é calculada por:

$$V_o = V_i \cdot \frac{D}{1-D} \rightarrow \text{considerando relação de transformação unitária } (n = 1).$$

Em todas as medições realizadas, calcule o erro (desvio percentual) entre o valor calculado (teórico) e o valor medido (experimental), utilizando a expressão:

$$\varepsilon = \left| \frac{\text{Valor teórico} - \text{Valor experimental}}{\text{Valor teórico}} \right| \cdot 100\%$$

2 ANÁLISE DOS RESULTADOS – COMENTE SUAS RESPOSTAS

- Adquirir com o osciloscópio, para operação com razão cíclica de 30%, as seguintes formas de onda: sinal de comando gerado no Arduino (PWM), tensão sobre o interruptor e tensão de saída.
- Compare os valores medidos com os valores calculados no ensaio realizado e explique a razão das discrepâncias (erros de grande amplitude), caso tenham ocorrido.