



AULA LAB 02 SEMICONDUCTORES DE POTÊNCIA: DIODOS E TIRISTORES

Equipe

Data: ____/____/____

Nome: _____

Nome: _____

Atenção: *A ordem dos itens da folha de dados é diferente daquela do roteiro de laboratório.*

1 DIODOS SEMICONDUCTORES

Meça a tensão direta do mesmo:

$V_D =$ _____.

Levante a curva de corrente versus tensão, tanto na região direta como na região reversa do diodo, anotando os valores nas Tabela 1 e Tabela 2.

Tabela 1 – Valores de tensão e corrente na região direta.

Tensão na fonte [V]	Tensão no diodo [V]	Tensão no resistor [V]	Corrente calculada no diodo [mA]
0,0			
0,5			
1,0			
1,5			
2,0			
2,5			
3,0			
3,5			
4,0			
4,5			
5,0			

Tabela 2 – Valores de tensão e corrente na região reversa.

Tensão na fonte [V]	Tensão no diodo [V]	Tensão no resistor [V]	Corrente calculada no diodo [mA]
0,0			
15,0			
30,0			

Determine a máxima perda em condução do diodo.

A tensão direta do diodo de potência é maior ou menor do que de um diodo de sinal?

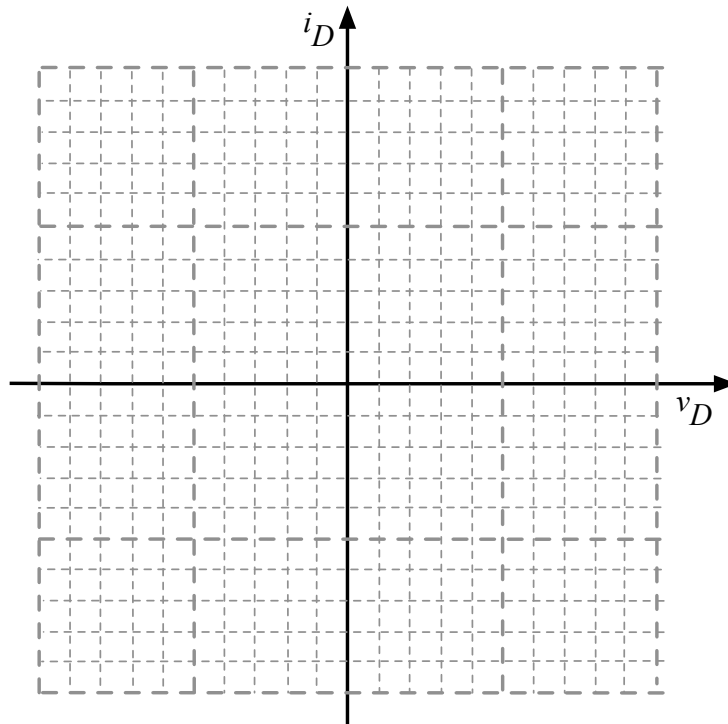


Figura 1 – Curva característica do diodo de potência.

2 TIRISTORES

Meça a tensão entre anodo e catodo do tiristor quando o mesmo estiver conduzindo:

$V_T =$ _____.

Quais as duas formas de bloquear um tiristor que foram testadas?

Determine a máxima perda em condução do tiristor.