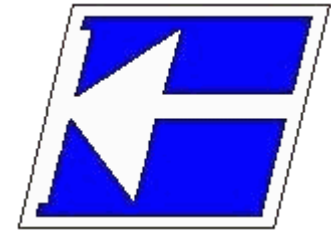


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina



Departamento Acadêmico de Eletrônica
Eletrônica de Potência



Introdução à Eletrônica de Potência

Prof. Clovis Antonio Petry.

Florianópolis, fevereiro de 2020.


Biografia para Esta Aula

Capítulo 1: Eletrônica de potência

- Introdução;
- O que é eletrônica de potência;
- Comutação, etc.



www.ProfessorPetry.com.br

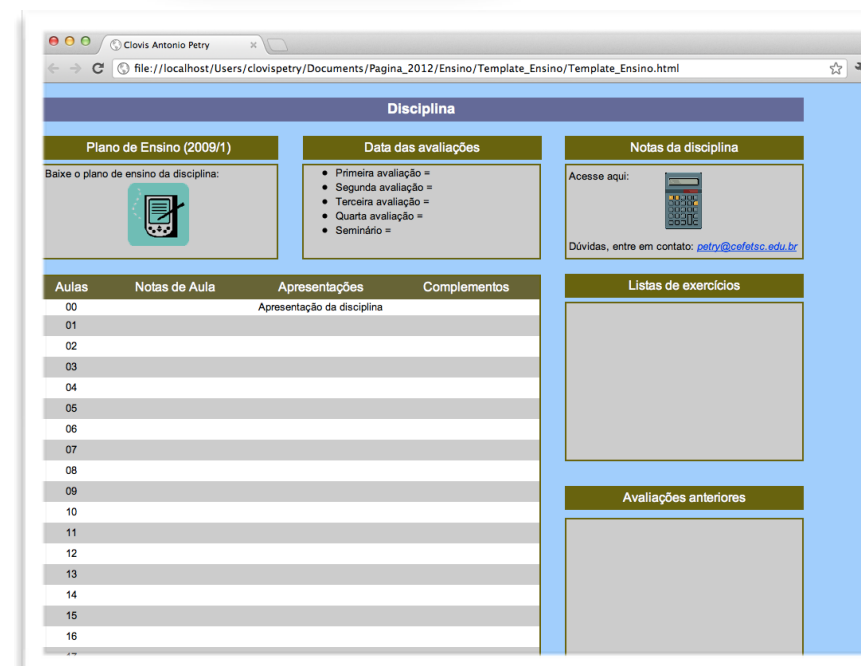

Nesta Aula


Conversão de Energia e Eletrônica de Potência:

- Conversão de energia;
- Conversores estáticos;
- Eletrônica de potência;
- Breve histórico;
- Divisão da eletrônica de potência;
- Aplicações, etc.


Conversão de Energia

Finalidade da conversão de energia:

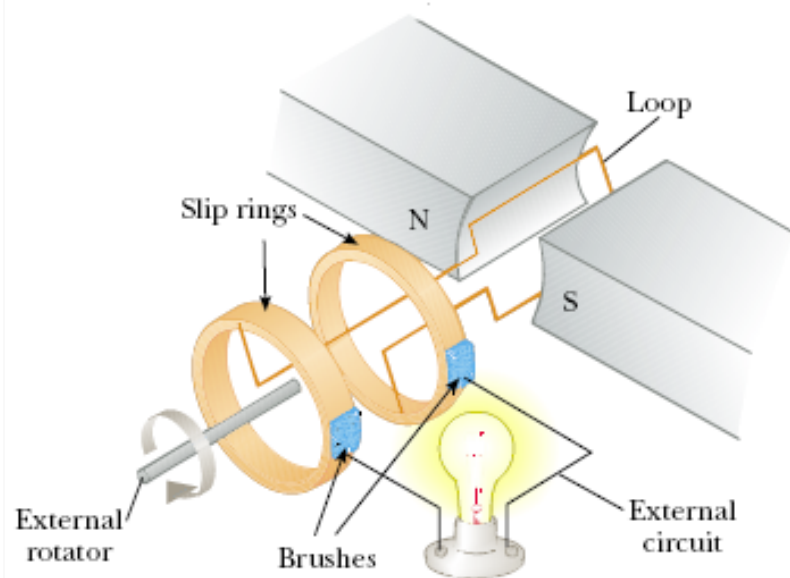- Aplicações diferentes conforme a forma;
- Dificuldades de armazenamento;
- Dificuldades de transmissão;
- Alteração/adaptação de amplitudes, formas e quantidades;
- Reaproveitamento de energia.



Geradores

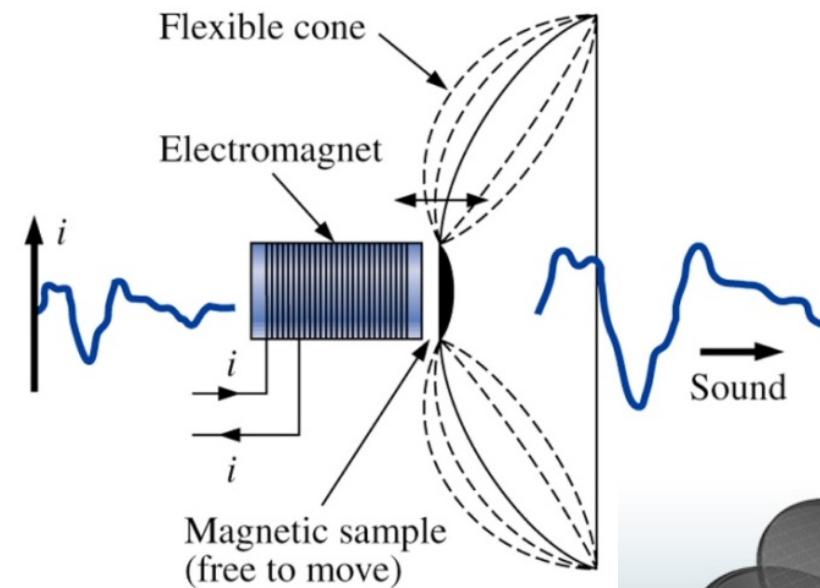

Alto-Falante



Conversores Estáticos

Definição:

- Conversor rotativo: aquele converte energia usando mecanismos móveis (gerador-motor-gerador);
- Conversor estático: dispositivo eletrônico que converte energia sem usar componentes móveis (giratórios).




Conversor Rotativo
Motor + Gerador

Conversor Estático
Inversor de Frequência

Eletrônica de Potência

Conversores estáticos x eletrônica de potência:

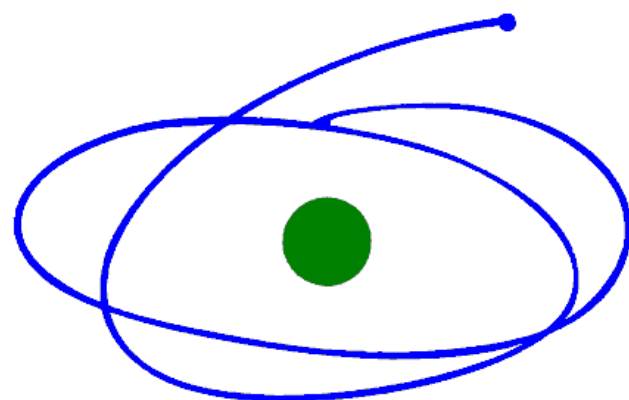- Conversores estáticos: termo usado no começo do processamento eletrônico de energia, muito ligado à acionamento de máquinas elétricas e geração de eletricidade;
- Eletrônica de potência: termo mais moderno e genérico, para designar toda gama de dispositivos de potência que controlam o fluxo de energia.



C A P E S

C V B E 2

Grande área: Engenharias

Área: Engenharia elétrica

Subárea: Eletrônica industrial

Especialidades: Acionamentos, etc.

Eletrônica de Potência


Definições:

- Eletrônica de Potência é a tecnologia associada com conversão eficiente, controle e condicionamento de potência elétrica através de interruptores estáticos de uma fonte disponível na entrada numa saída desejada;
- Eletrônica de Potência pode ser definida como uma ciência aplicada dedicada ao estudo dos conversores estáticos de energia elétrica. Este último pode ser definido com um sistema, constituído por elementos passivos (resistores, capacitores e indutores) e elementos ativos (interruptores), tais como Diodos, Tiristores, Transistores, GTO's, Triacs, IGBT's e MOSFET's, associados segundo uma lei pré-estabelecida.
- Entende-se que Eletrônica de Potência é uma área da Engenharia Elétrica que tem a finalidade de estudar e construir conversores de potência visando o controle de energia elétrica.

Eletrônica de Potência

Princípio:

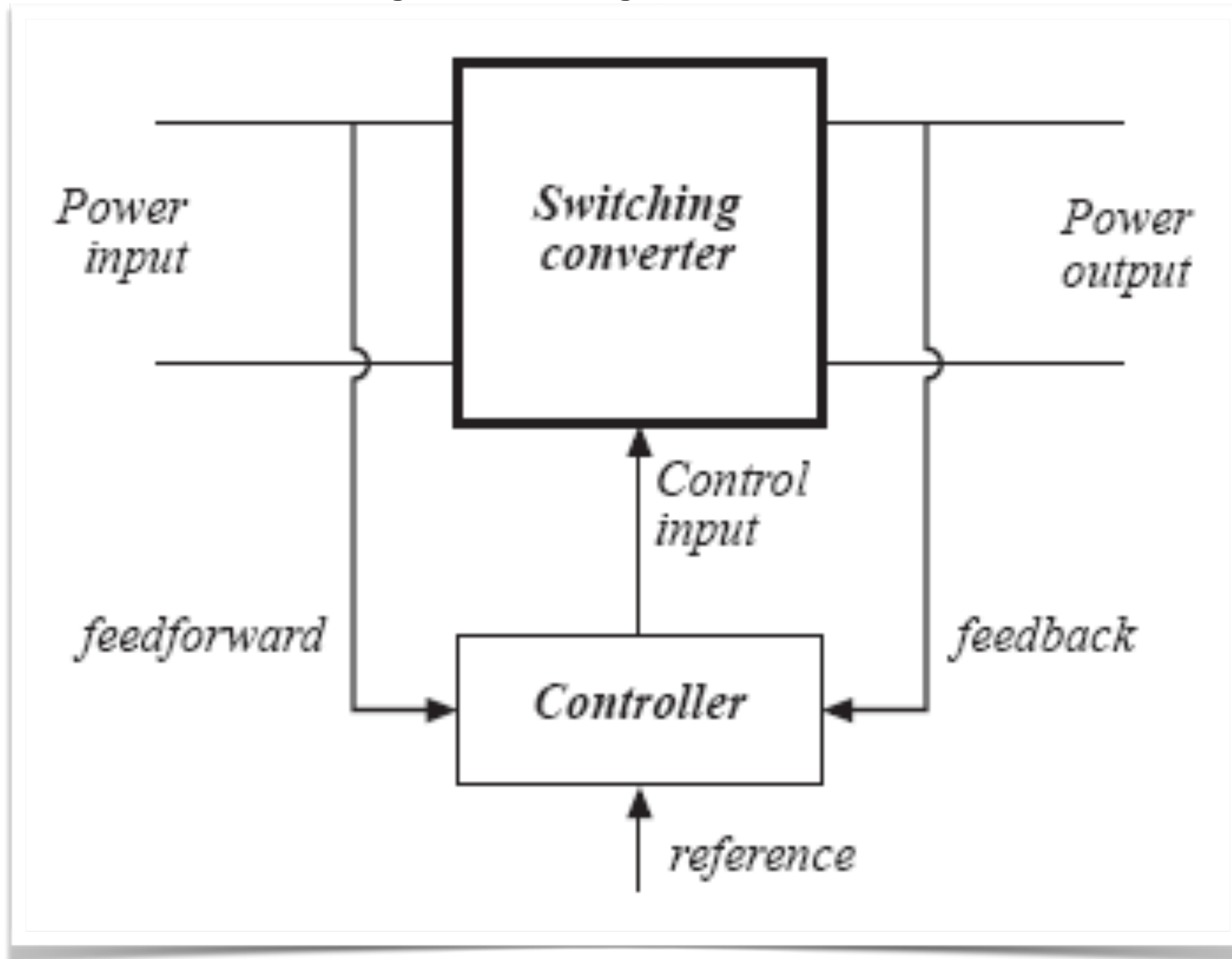
Os circuitos em eletrônica de potência são denominados não-lineares, pois utilizam os semicondutores como chaves, ligadas ou desligadas.



Eletrônica de Potência

Objetivo maior:


Busca da máxima eficiência.

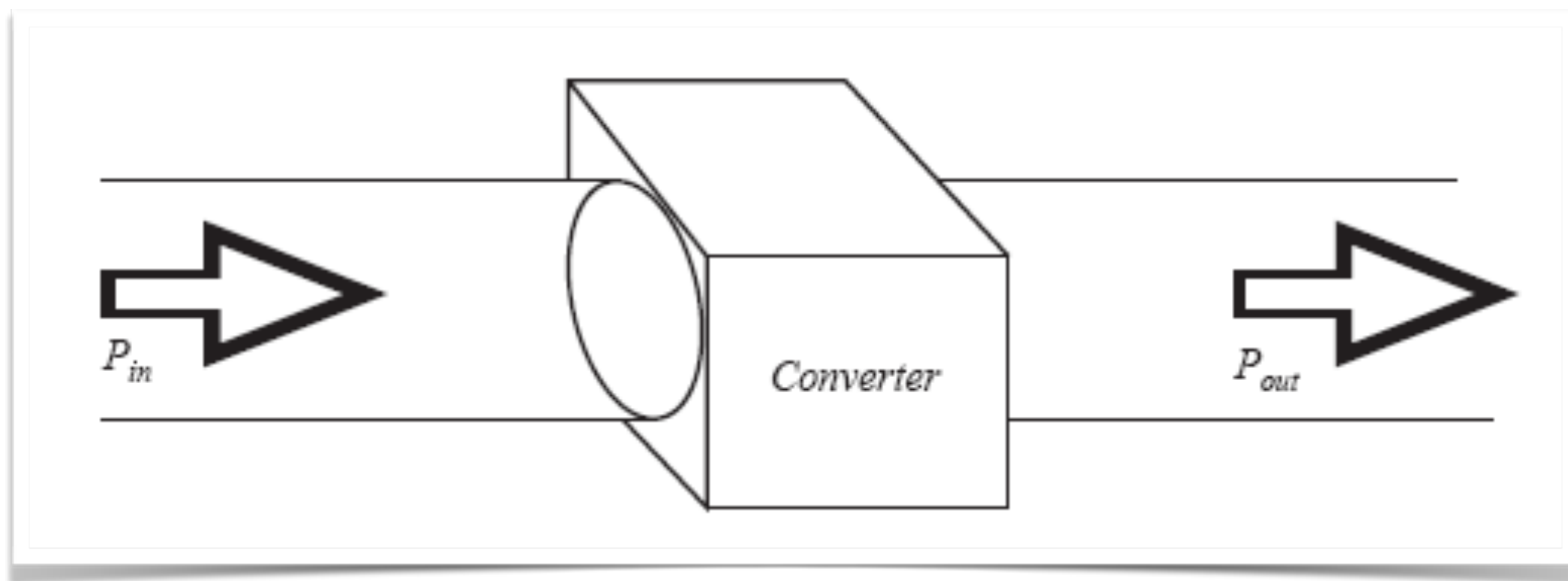

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

Eletrônica de Potência

Componentes utilizados

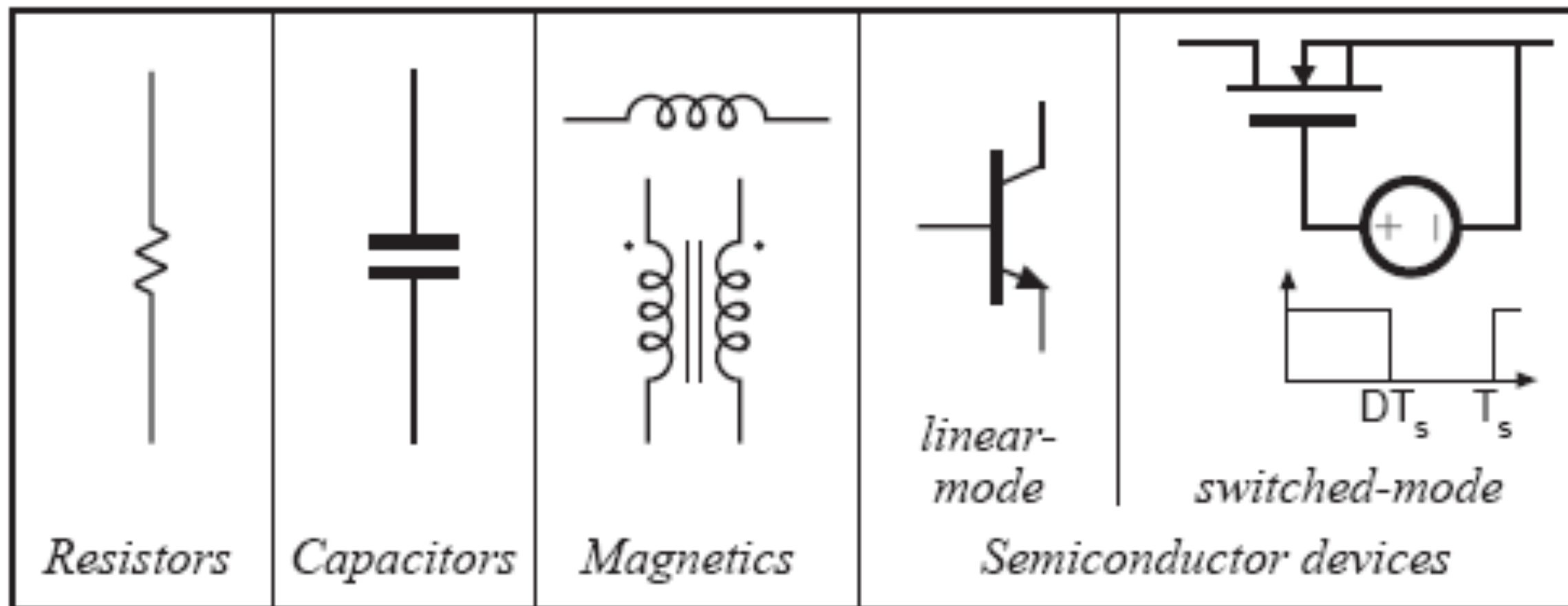

Evitar Perdas



Evitar Interferências




Evitar Perdas


Circuitos lineares x não-lineares

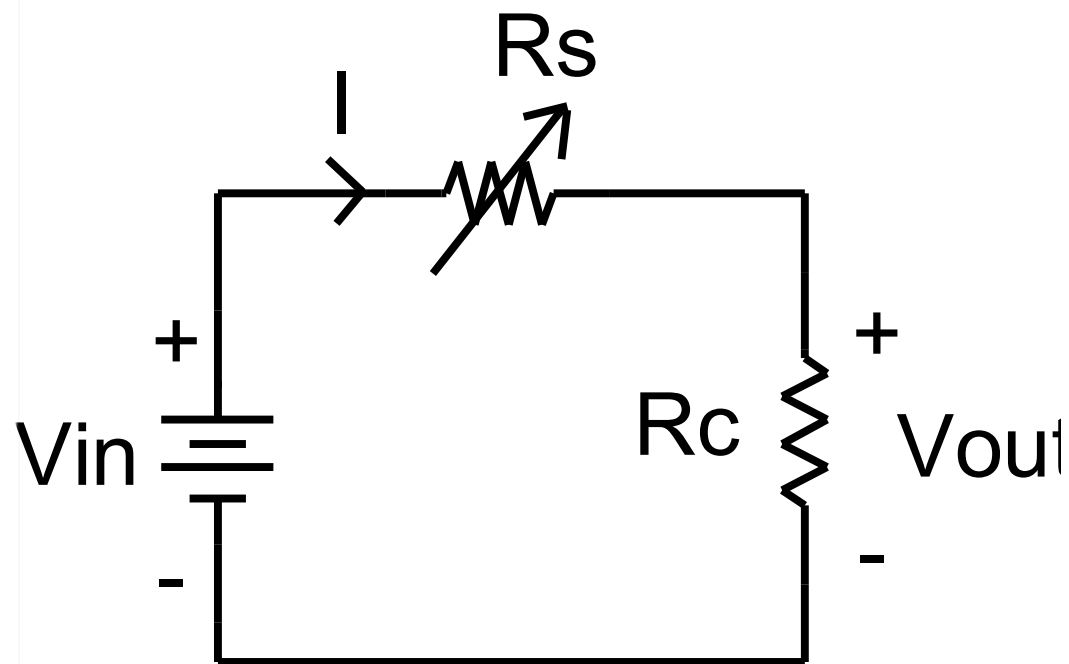Exemplo: Fontes de tensão lineares e chaveadas:

- As fontes lineares convertem a tensão alternada da rede em tensões contínuas, normalmente de baixa amplitude, sem o uso de componentes chaveados (comutados);
- Fontes chaveadas exercem a mesma função, mas utilizando componentes comutados (chaveados).



Regulador Linear

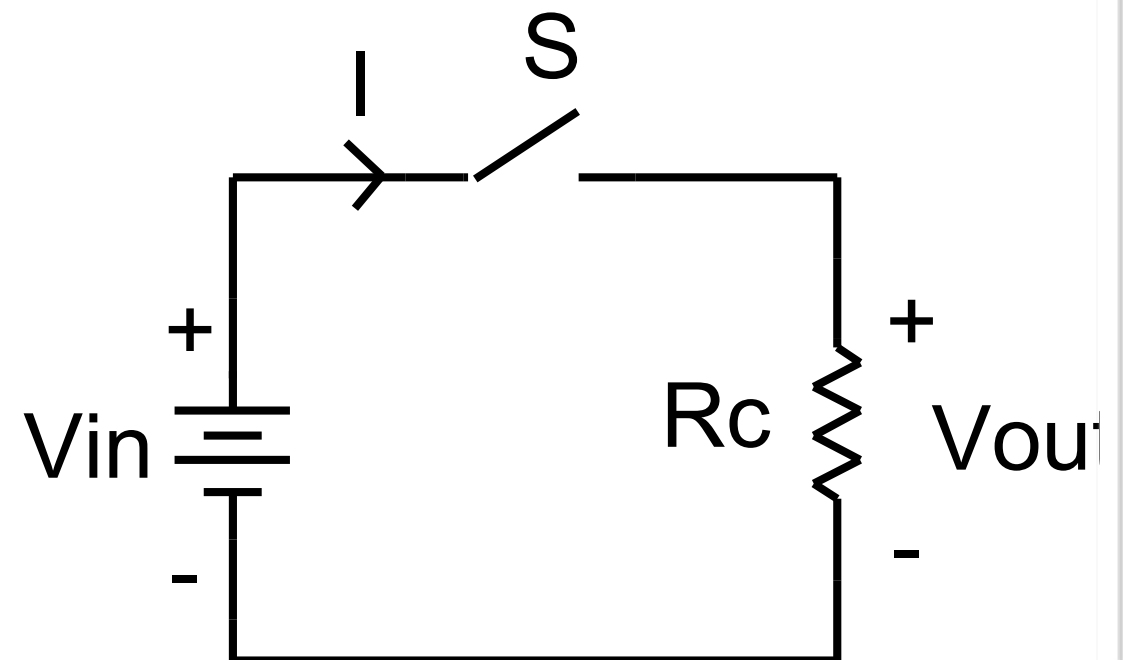


Regulador Chaveado

Fontes de tensão lineares x chaveadas:

- Fontes lineares: são mais robustas, simples e fáceis de projetar, podem ser mais baratas ou não, são muito volumosas e pesadas.
- Fontes chaveadas: não são tão robustas, mais difíceis de projetar e **consertar**, podem ser mais baratas ou não, são pequenas e leves.


Fonte chaveada de 65 W

Fonte linear de 29 W

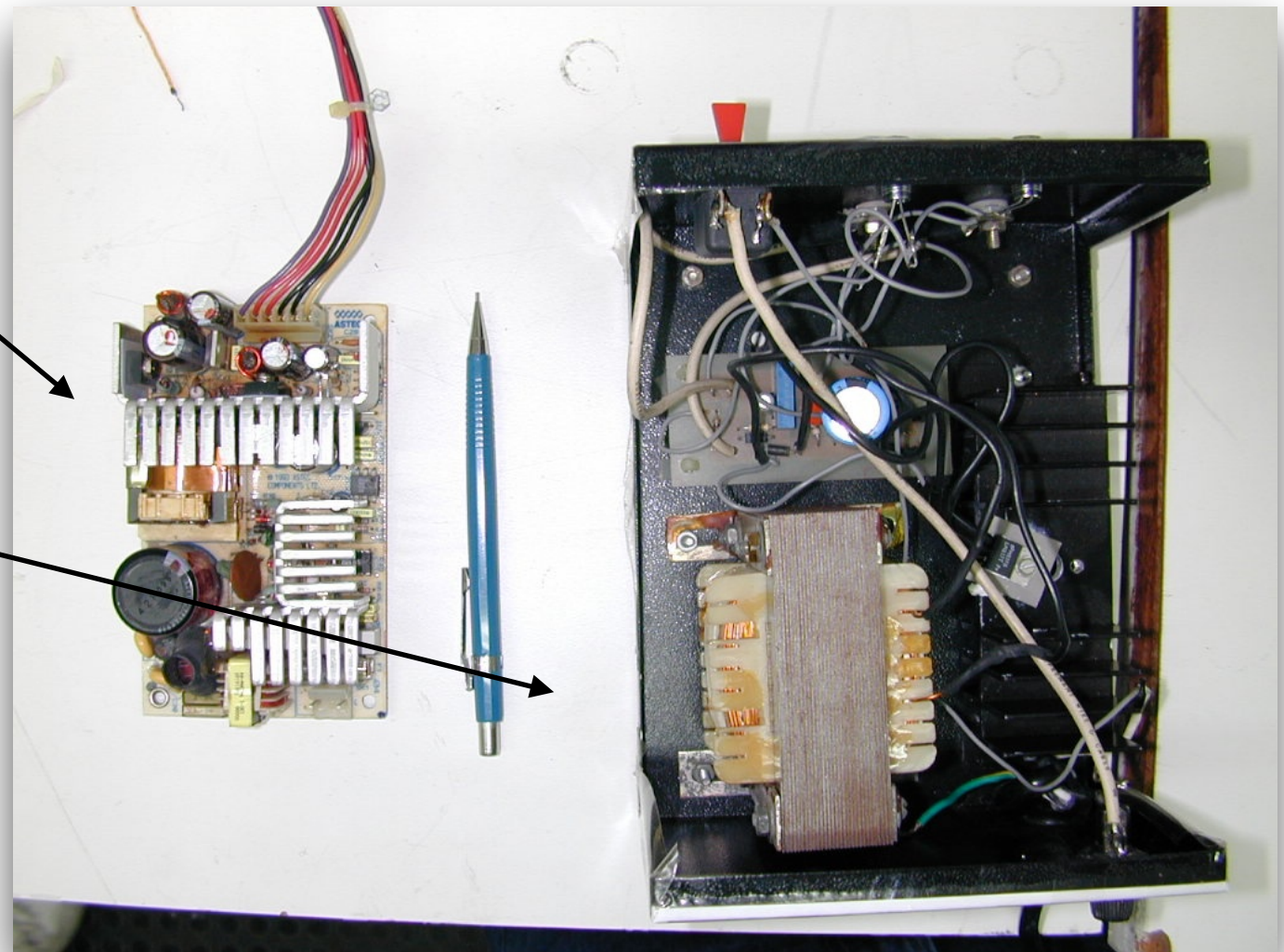

Eletrônica de Potência


Exemplo: Como realizar esta conversão?

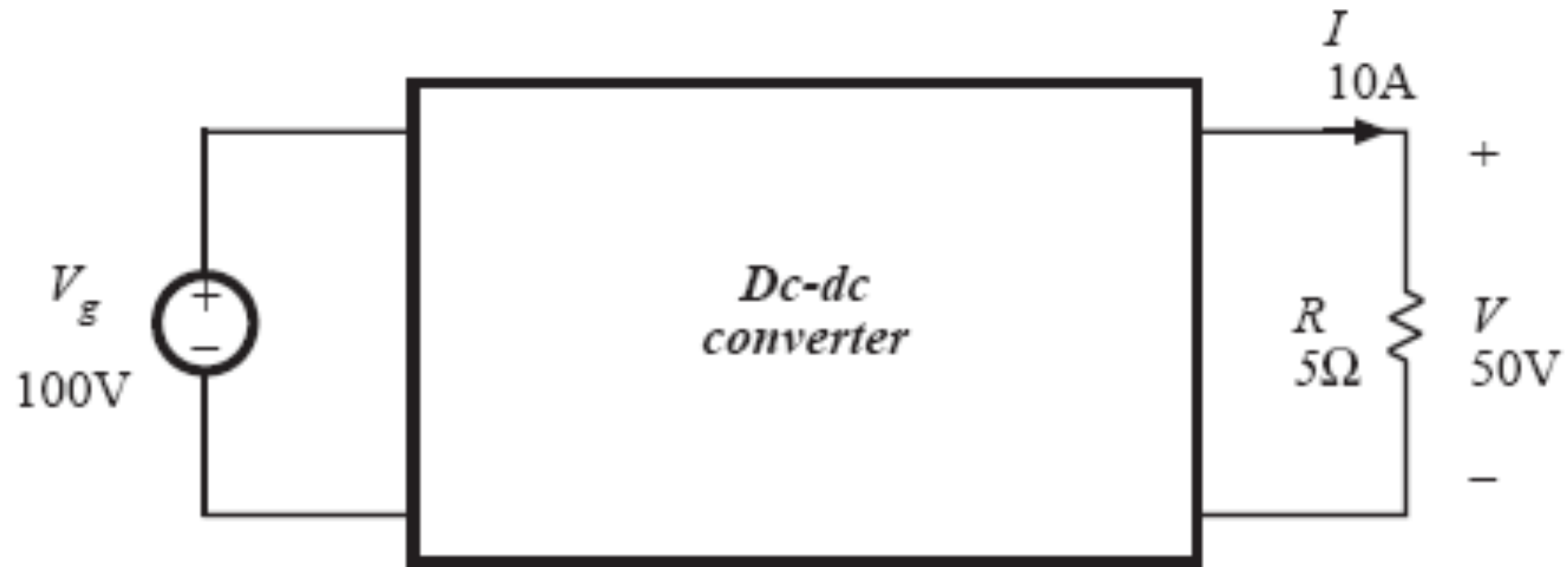

Eletrônica de Potência

Exemplo: Como realizar esta conversão?


Usando resistores.

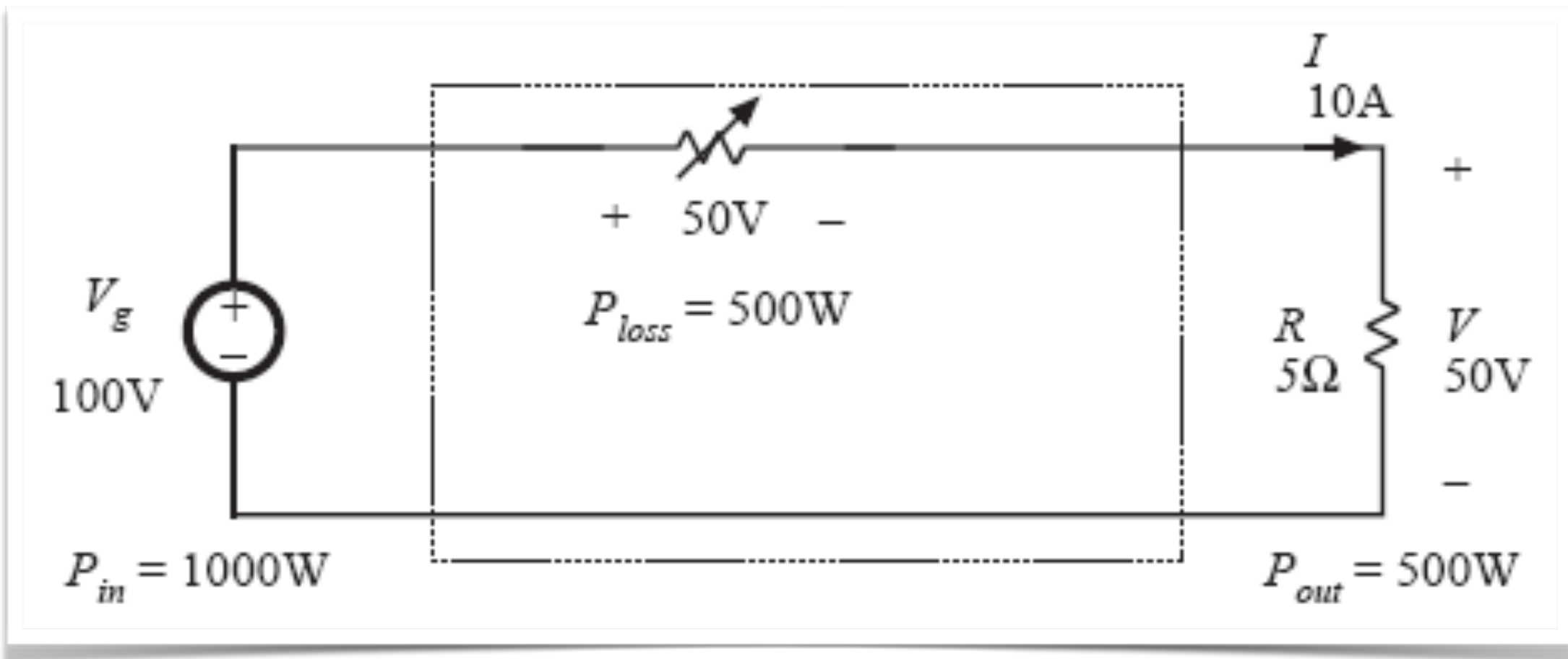

Eletrônica de Potência

Exemplo: Como realizar esta conversão?

Usando reguladores lineares.

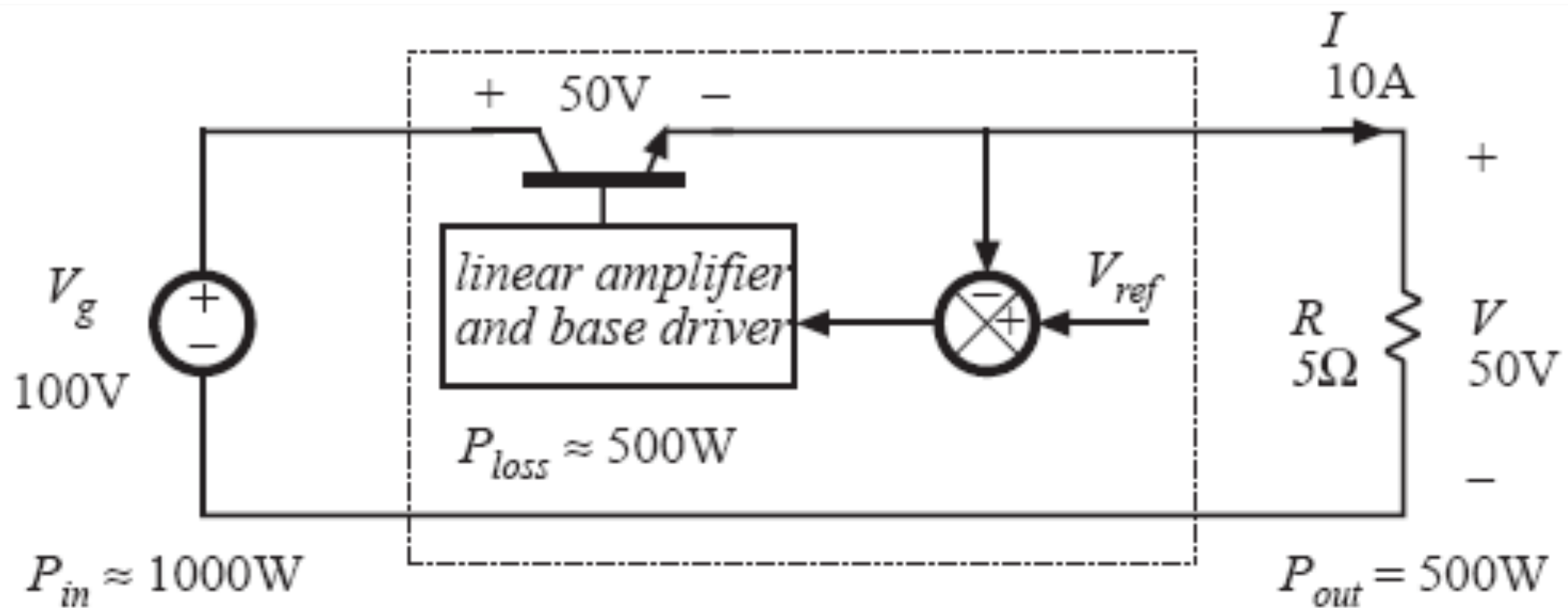

Eletrônica de Potência

Exemplo: Como realizar esta conversão?

Usando comutação em alta frequência.



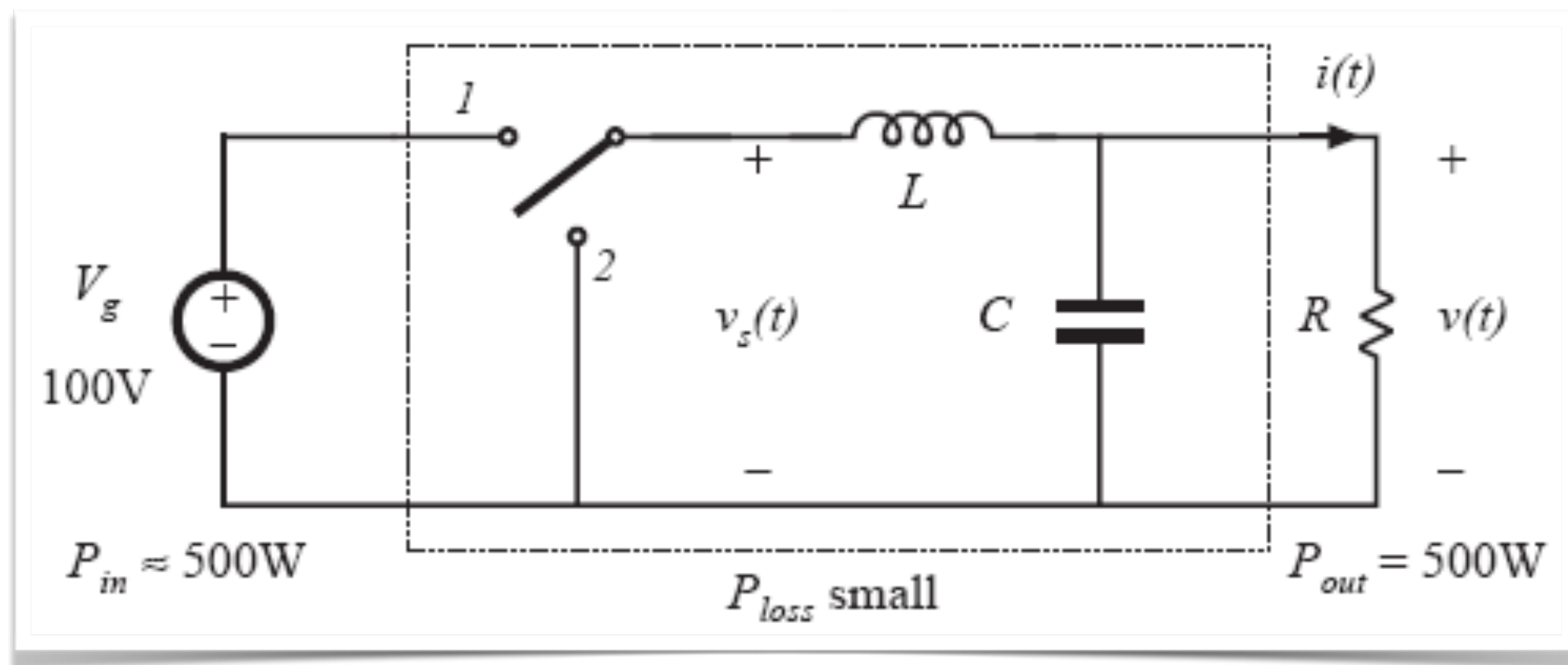



Diagrama de blocos completo

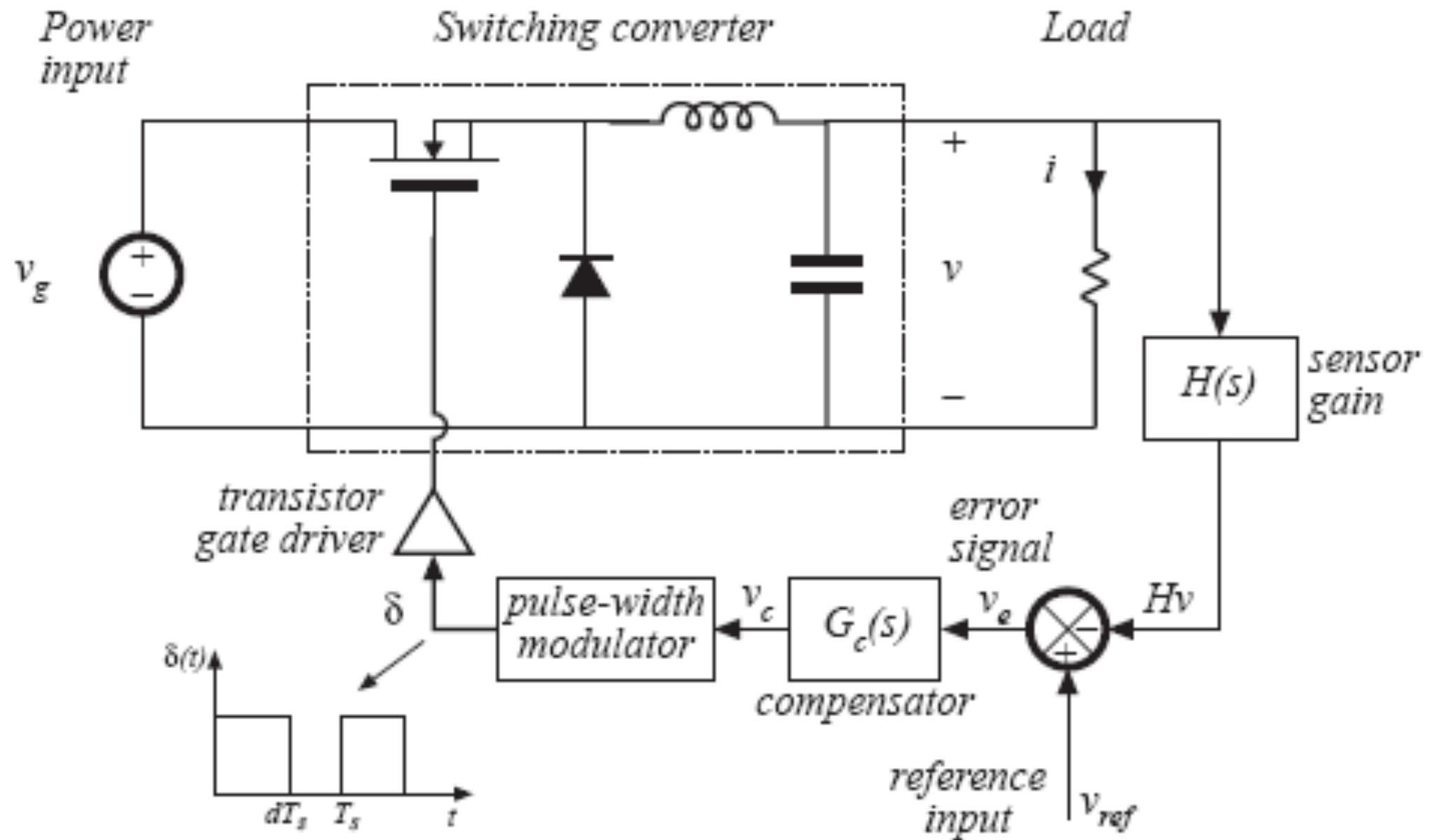

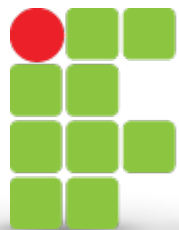

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

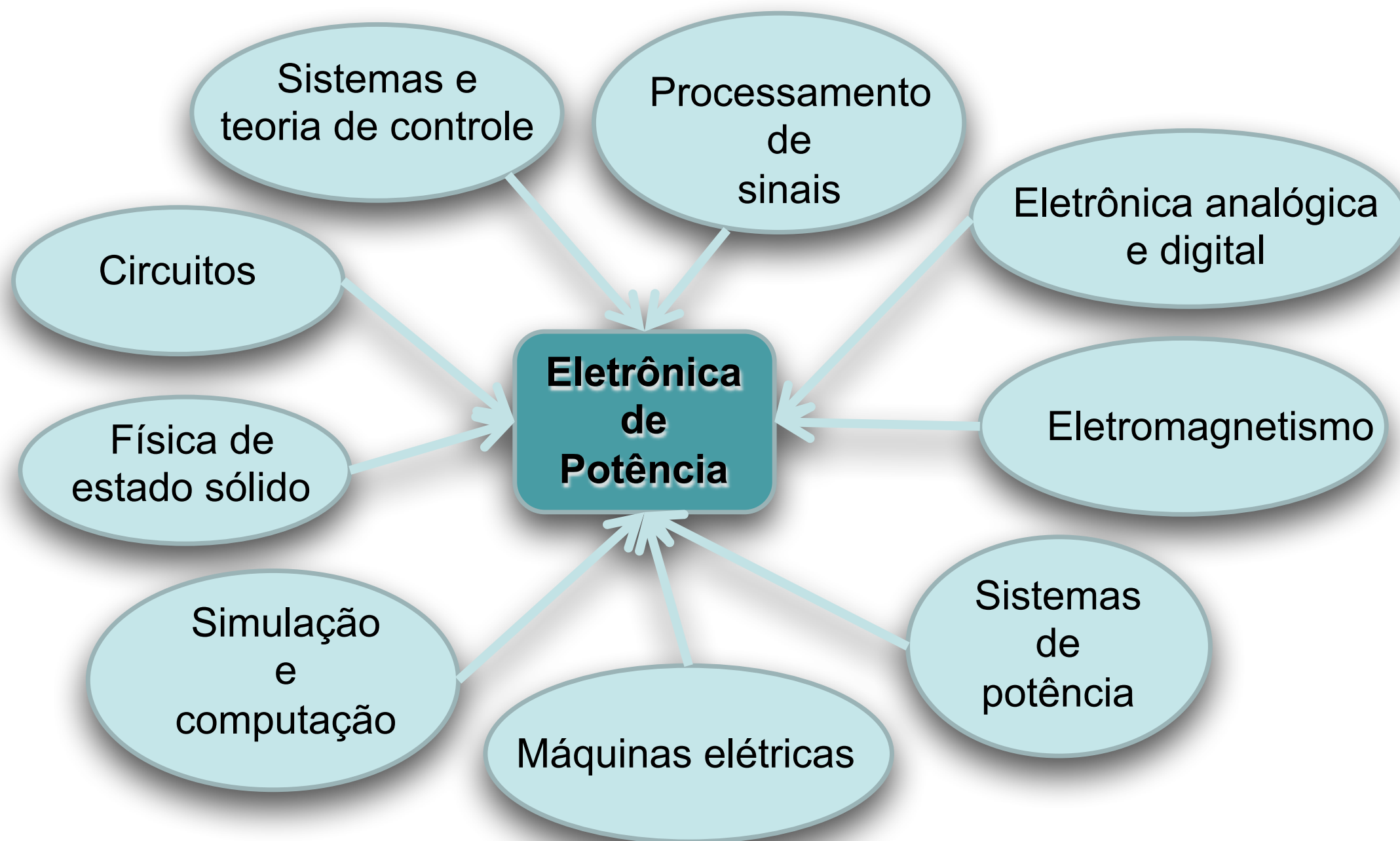Interdisciplinaridade da Eletrônica de Potência



Breve Histórico da Eletrônica de Potência

1748	Motor elétrico por Thomas Alva Edison
.... 1880	Estudo de métodos de retificação
1880	George Stanley implementou o transformador
1883	Diodo de selenium por C. T. Fritts
1883	Efeito termiônico
1888	Motor de indução por Tesla
1891	Geração hidrelétrica por Siemens
1900	Lâmpadas de vapor de mercúrio por P. Cooper-Hewitt
1901	Explicação do efeito termiônico por O. W. Richardson
1903	Diodo de tubo de vácuo
1903	Previsão de controlar o retificador de mercúrio por Cooper-Hewitt
1904	Retificação com o efeito termiônico por J. A. Fleming

Disponível em:

www.ProfessorPetry.com.br




Pesquisa



Divulgação



Exame de qualificação

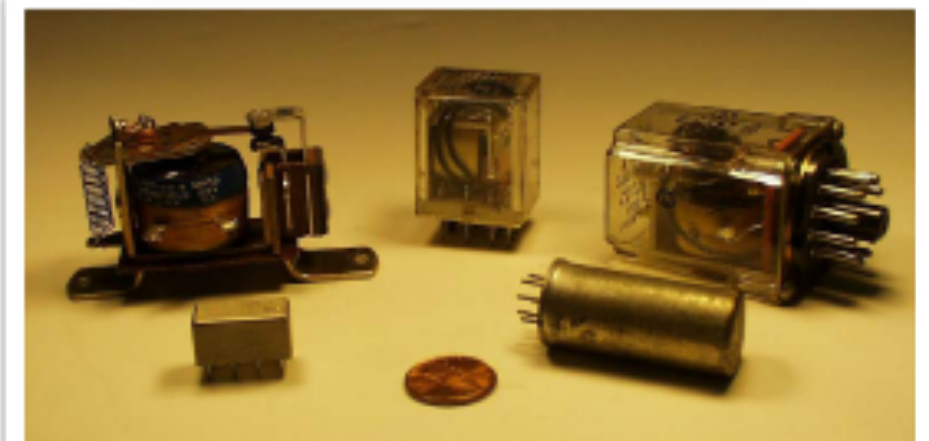



Breve Histórico da Eletrônica de Potência

1905	Uso dos tubos de mercúrio para retificação por Steinmetz
1907	Tubo de vácuo termiônico de três elementos por L. DeForest
1910	Adoção do sistema alternado trifásico nos EUA
1912	Amplificador magnético por E. F. W. Alexanderson
1916	Uso do amplificador magnético com potência de 70 kW
Década de 20	Desenvolvimento dos tubos de vácuo
	Circuitos passivos com diodos de vácuo implementando inversores
1928	Retificador a arco com terceiro elemento por Langmuir e Prince
1928 a 1933	Desenvolvimento dos retificadores controlados a gás e vapor
Década de 30	Fabricação de diodos de selenium, óxido de cobre entre outros materiais
	Controle da grade de diodos de vácuo e mercúrio objetivando inversores
	Melhorias nos amplificadores magnéticos por Frank G. Logan
	Tubos de gás, ignitrons e thyratrons
	Desenvolvimento dos retificadores



Breve Histórico da Eletrônica de Potência

1931	Surgimento dos cicloconversores
1933	Ignitron por Slepian e Ludwig
1940	Diodos de junção PN
Década de 40	Desenvolvimento dos amplificadores magnéticos e elementos saturáveis
	Novos materiais com melhorias nos amplificadores magnéticos
1948	Transistor de contato por Barden, Brattain e Schokley
1950	Tiristores a controle de fase
	Oscilador de Hertz, predecessor do inversor de onda quadrada
1951	Transistor de junção na Bell Laboratories
1952	Semicondutor de potência significativa por Hall
1954	Transistor de silício comercialmente disponível
1956	Invenção do SCR pela Bell Laboratories

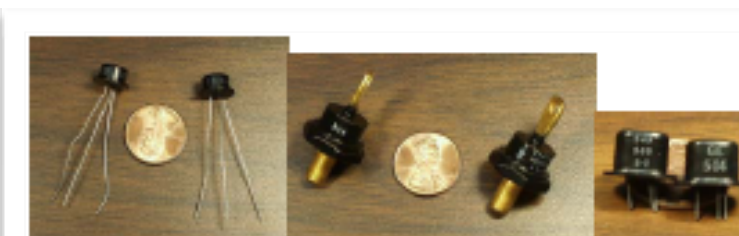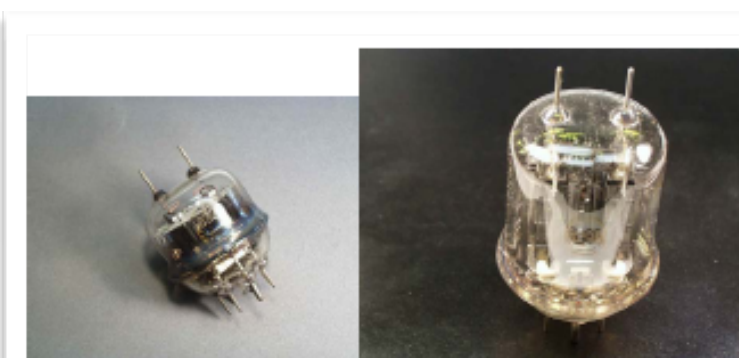


Breve Histórico da Eletrônica de Potência

1957	Fabricação do SCR pela General Electric
1960 e 1961	Comercialização do SCR
1958 a 1975	Domínio dos tiristores
1961	GTO
1964	TRIAC
1967	Fonte CC linear
1970	MOSFET de potência
	Técnicas de controle vetorial
	RCT
Década de 70	Transistores Darlington
	Desenvolvimento intenso das aplicações
1983	IGBT
1987	SIT
1988	SITH e MCT







Electronics Museum---Review of 20th
century progress in electronics devices(1900~1999)


Leia o artigo

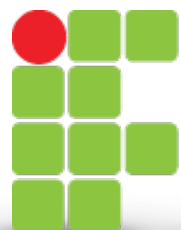

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

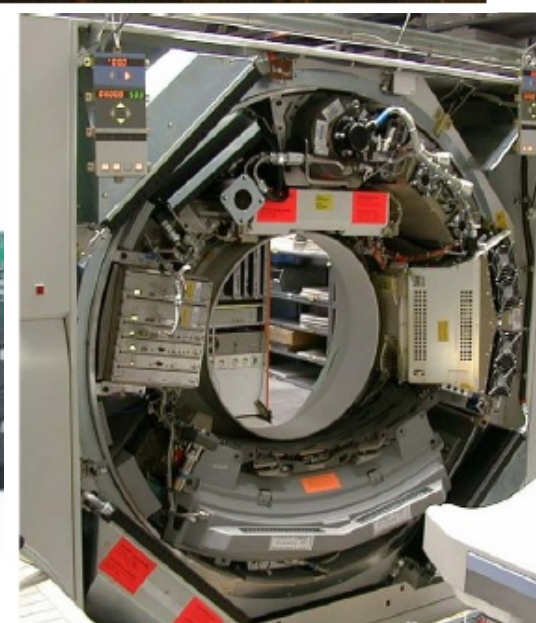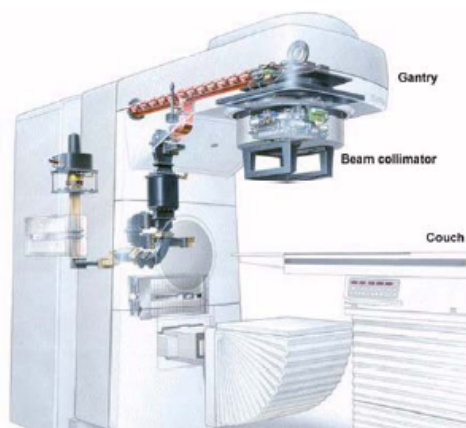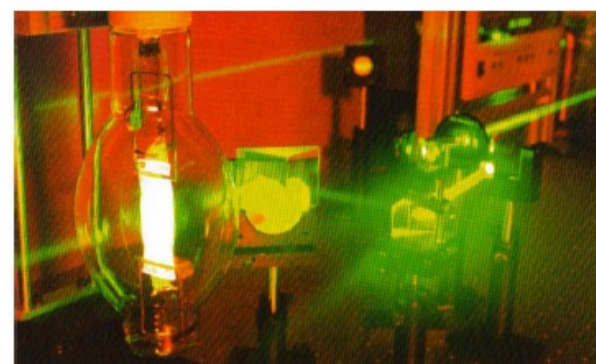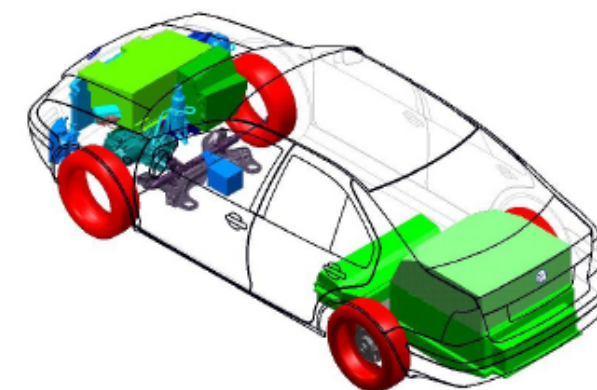
Breve Histórico da Eletrônica de Potência



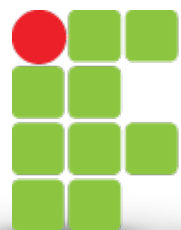


INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

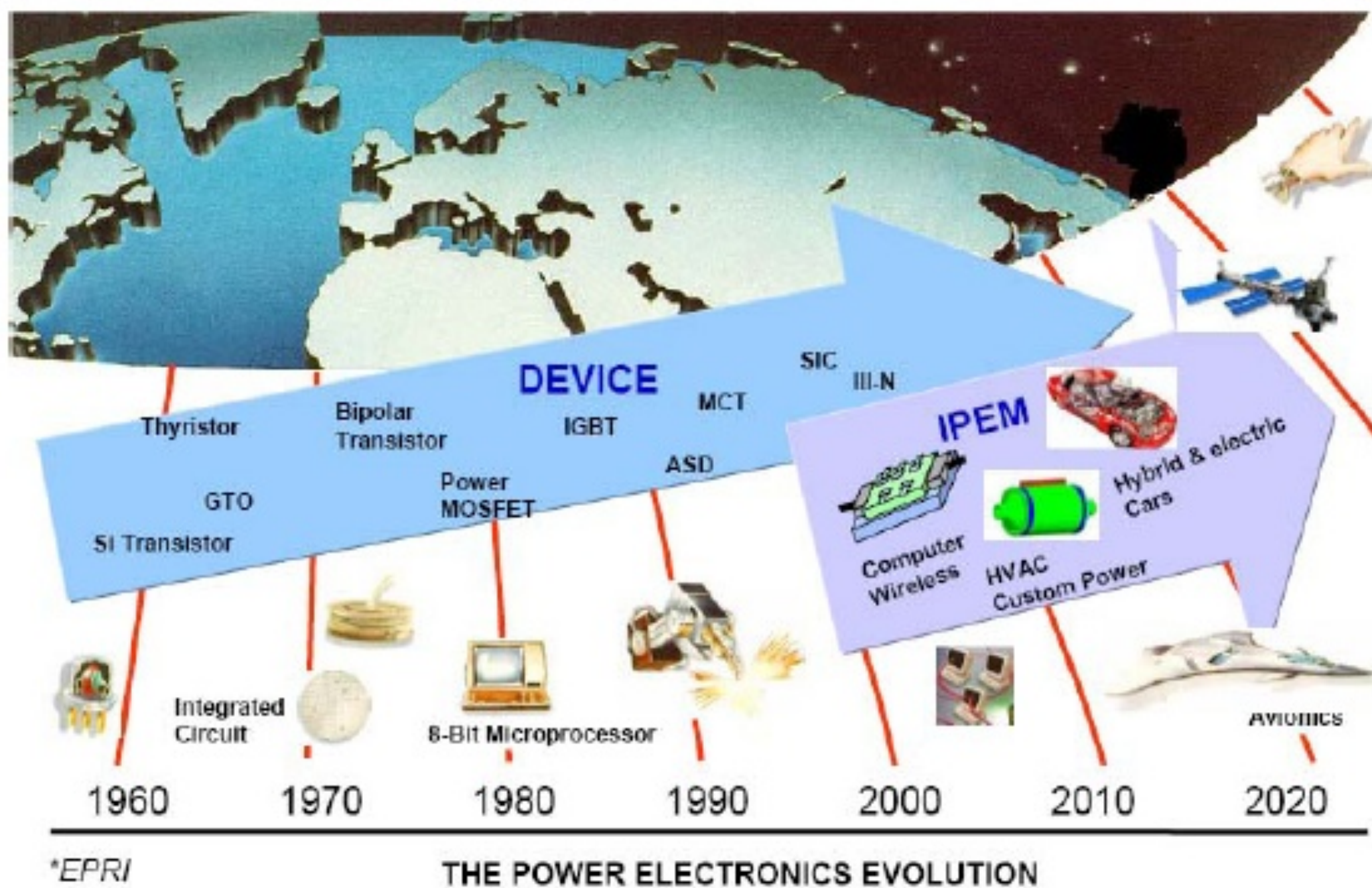Breve Histórico da Eletrônica de Potência



Divisão da Eletrônica de Potência

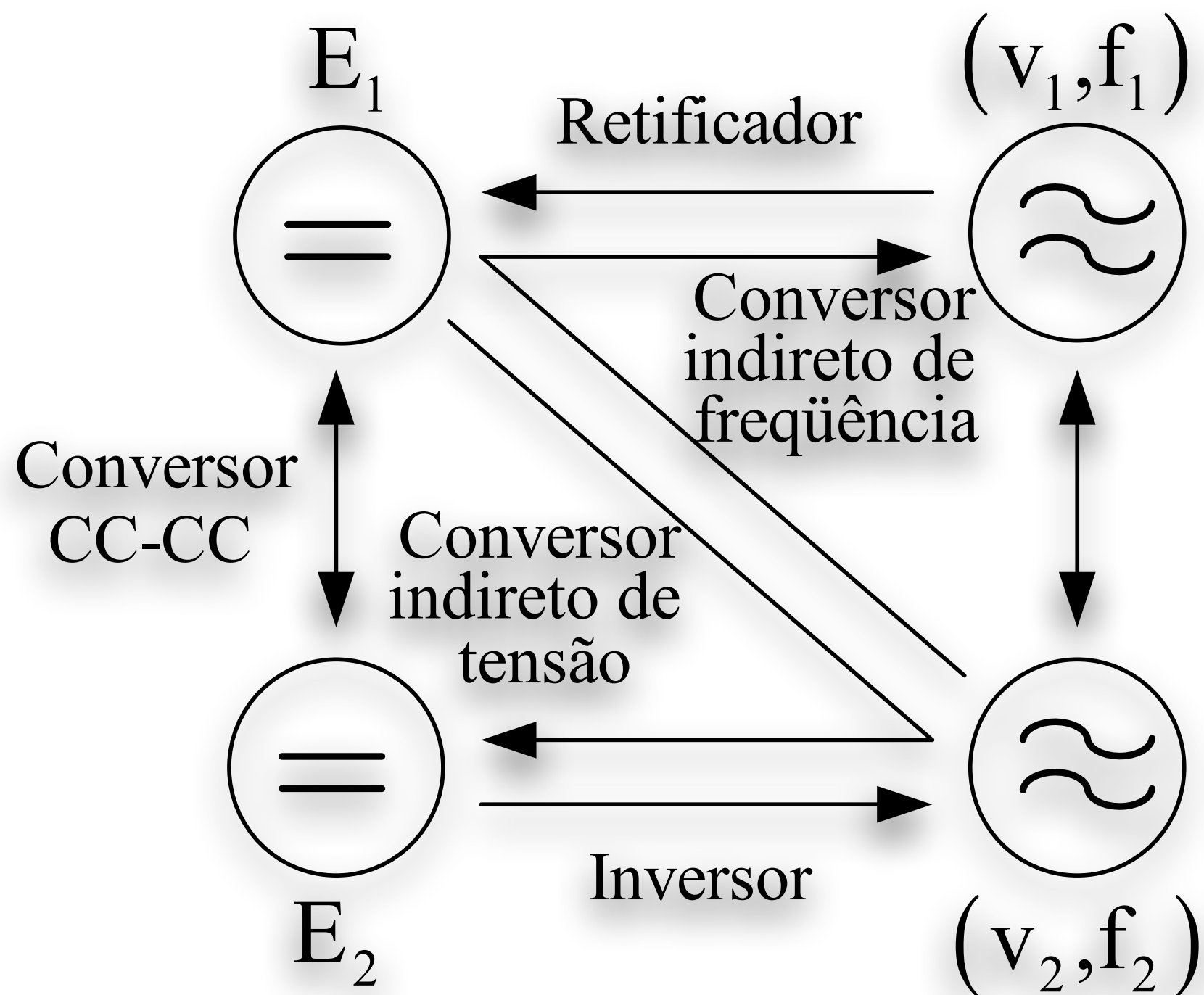

Divisão da Eletrônica de Potência

Conversores CA-CC:

Denominados de retificadores: convertem a tensão alternada da rede de energia elétrica em uma tensão contínua.

Conversores CA-CA:

Denominados de choppers CA: convertem a tensão alternada da rede de energia elétrica em tensão alternada estabilizada, por exemplo.

Conversores CC-CC:

Denominados de choppers: convertem tensão contínua em tensão contínua.

Conversores CC-CA:

Denominados de inversores: convertem tensão contínua em alternada, muito usados em acionamento.

Aplicações da Eletrônica de Potência


Aplicações:

- Fontes chaveadas;
- Controle de motores de corrente contínua e alternada;
- Conversores para soldagem;
- Alimentação de emergência;
- Carregadores de bateria;
- Retificadores para eletroquímica;
- Transmissão em corrente contínua;
- Reatores eletrônicos;
- Filtros ativos;
- Compensadores estáticos;
- Processamento de energias alternativas;
- Amplificadores de potência;
- Controles de temperatura;
- Entre outras.

Aplicações da Eletrônica de Potência

Aplicações:


Fontes Chaveadas.

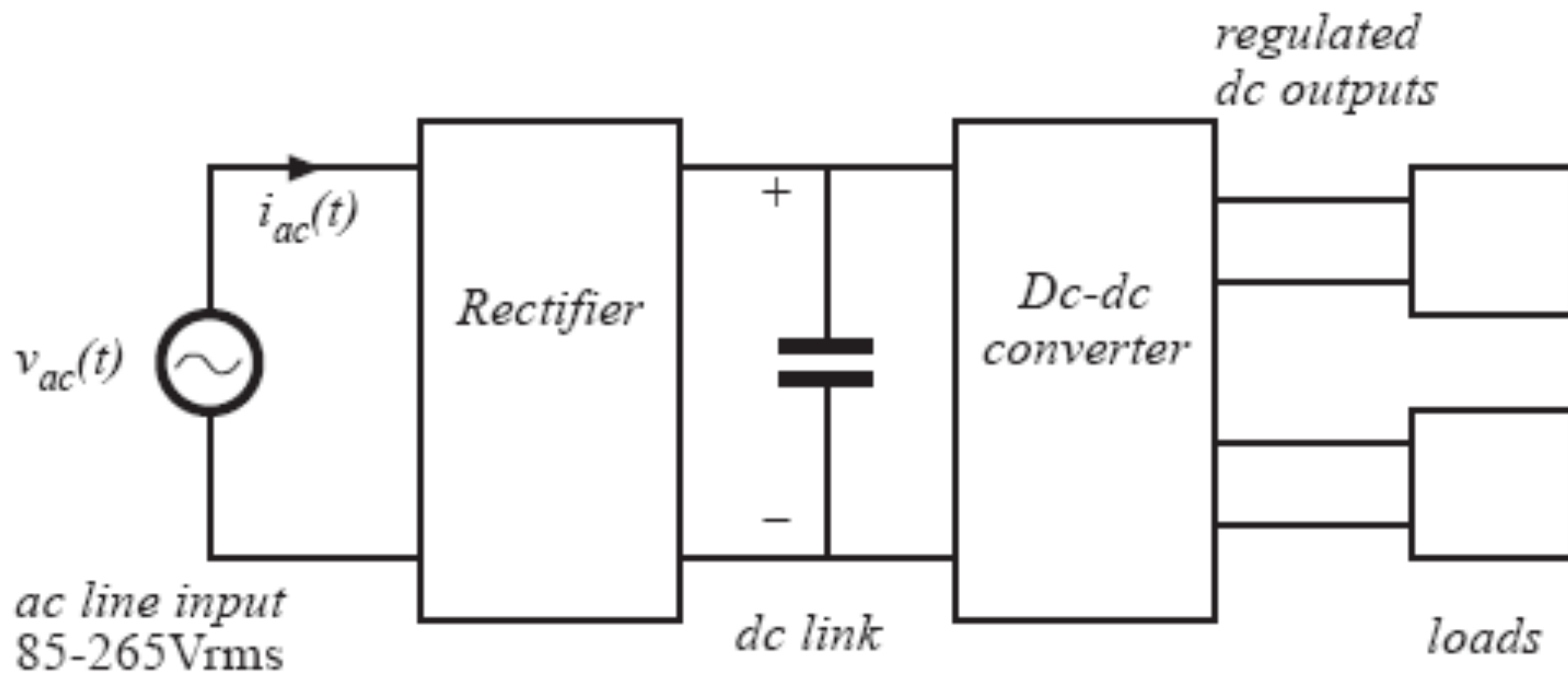

Aplicações da Eletrônica de Potência

Aplicações:


Sistema de Alimentação de Aviões.

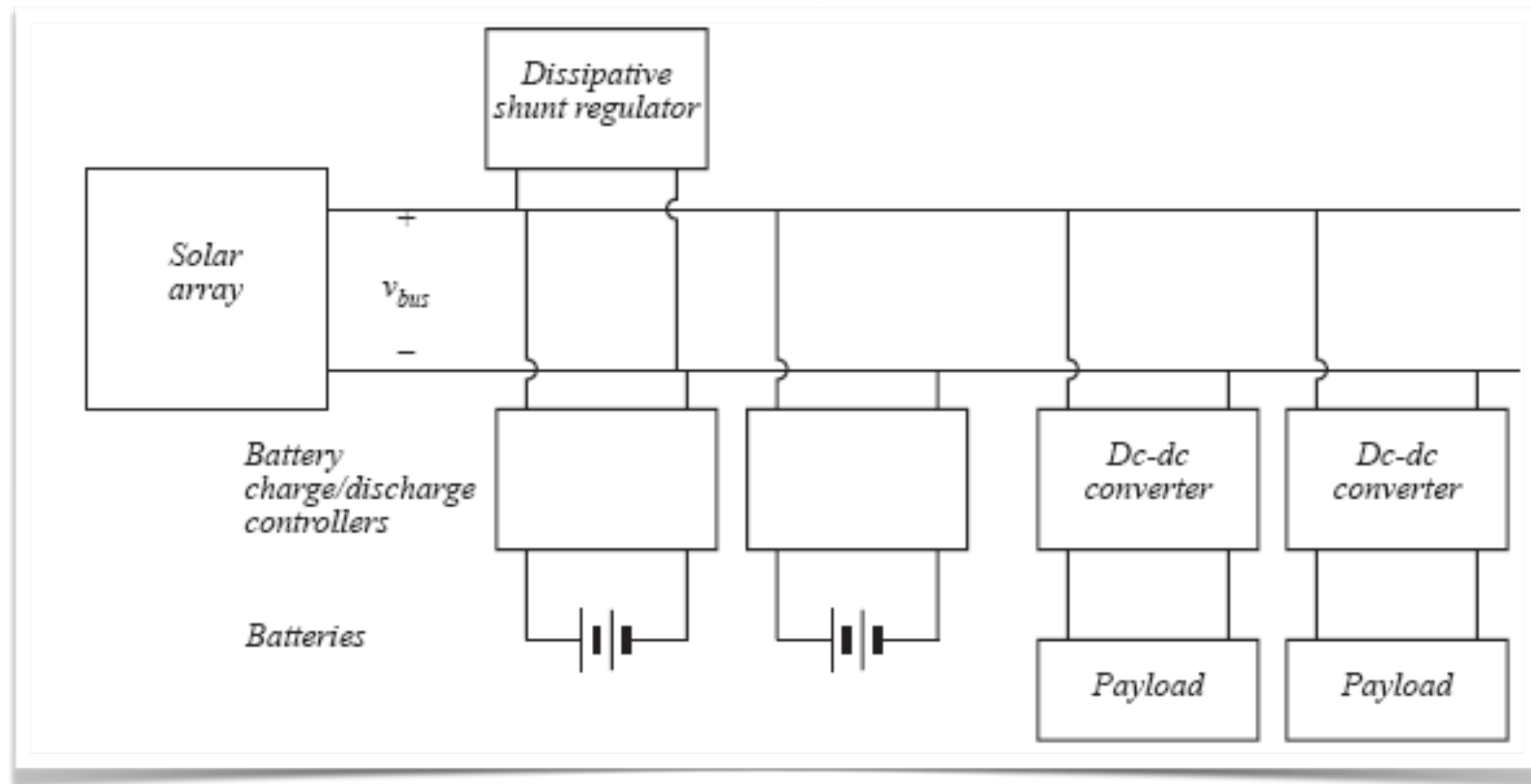

Aplicações da Eletrônica de Potência

Aplicações:

Acionamento de Motores CA.

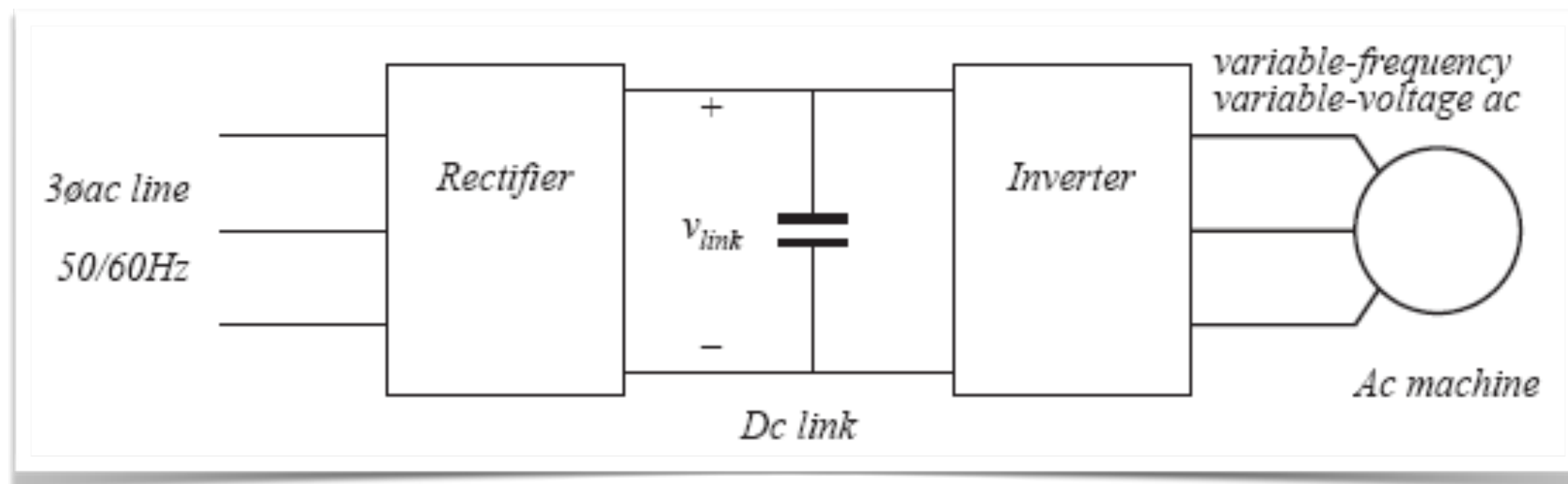

Exemplos:

Exemplo:

Em uma fonte de 12 V devem ser ligados LEDs de potência, cada um com tensão de 3 V e corrente de 500 mA. Determine, considerando 1, 2 ou 3 LEDs ligados:


- A. A potência processada pelos LEDs;
- B. A potência dissipada no resistor série;
- C. A potência fornecida pela fonte;
- D. A eficiência do circuito.



Tarefas

Tarefa:

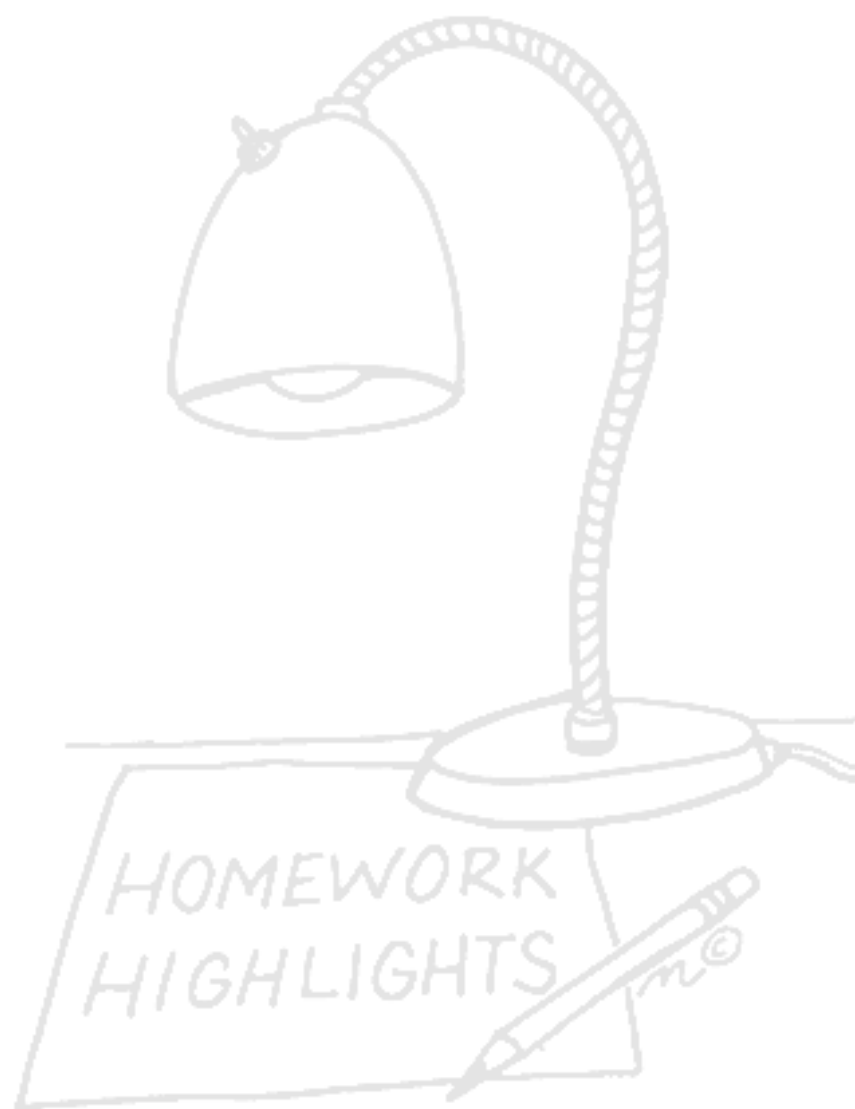1. Resolver o exemplo 1.1 da página 16 do livro Eletrônica de Potência do Ahmed;
2. Resolver o exemplo 1.2 da página 17 do livro Eletrônica de Potência do Ahmed.



Próxima Aula

Componentes semicondutores:

- Diodos e tiristores.

